

Øving 7

Vserolod Karpov - vs erolek

Oppgave 1


$$a) \phi(t) = \int_0^t \frac{1}{N} v(\tau) d\tau = \frac{1}{N} \cdot 10 \cdot \frac{1}{100} \sin(100t) \\ = \frac{\sin(100t)}{40}$$

$$N \cdot \bar{I} = \phi \cdot R \Rightarrow i(t) = \frac{\phi(t) \cdot R}{N} = \frac{100}{1600} \sin(100t) \\ = \frac{5}{8} \sin(100t)$$

$$b) v = L \cdot \frac{di}{dt} = \frac{R}{N} \cdot \frac{d\phi}{dt} \cdot L = N \frac{d\phi}{dt}$$

$$\Rightarrow \frac{R}{N} L = N \Rightarrow L = \frac{N^2}{R}$$

Oppgave 2

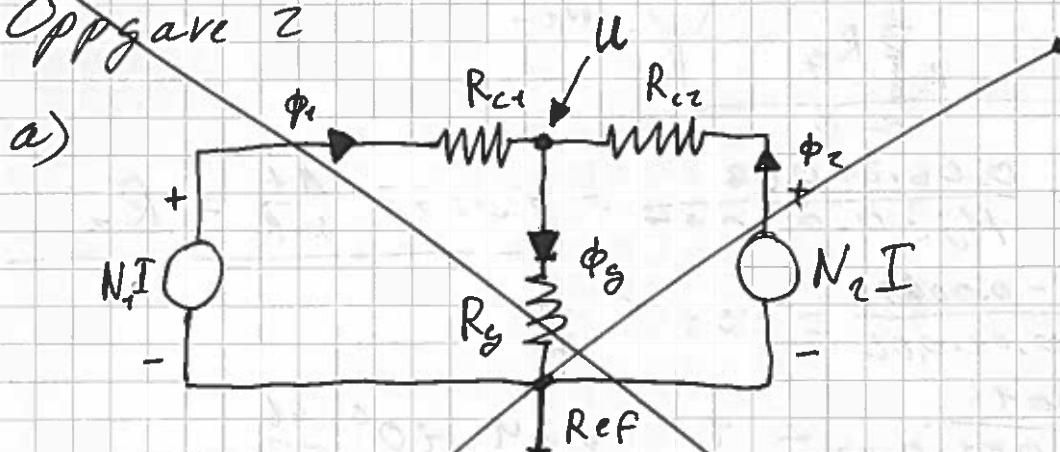

$$b) B = \frac{\phi}{A}, R = \frac{l}{\mu A}, N_1 = N_2 = 400, \mu_j = 5000 \mu_0 \\ \mu_0 = \mu_L = 4\pi \cdot 10^{-7}$$

$$R_{ce1} = R_{ce2} = \frac{2 \cdot 6 \text{ cm} + 2 \cdot 6 \text{ cm} - 1 \text{ mm}}{\mu_j \cdot 4 \text{ cm}^2} = 111.01 \cdot 10^3 \frac{\text{At}}{\text{wb}}$$

$$R_g = \frac{1 \text{ mm}}{\mu_0 \cdot 4 \text{ cm}^2} = 1.989 \cdot 10^6 \frac{\text{At}}{\text{wb}}$$

Setter Ref=0, braker node spanning.

Z

$$\Rightarrow \frac{N_1 I - U}{R_{c1}} + \frac{N_2 I - U}{R_{c2}} + \frac{U - 0}{R_g} = 0$$

$$N_1 = N_2 \\ R_{c1} = R_{c2}$$

$$\Rightarrow U = - \frac{2 N_1 I}{R_{c1}} / \left(\frac{1}{R_g} - \frac{2}{R_{c1}} \right)$$

$$= \frac{-2 N_1 I}{\frac{R_c}{R_g} - 2}, \quad U = \phi \cdot R_g = B \cdot A \cdot R_g$$


$$\Rightarrow B \cdot A \cdot (R_c - 2 R_g) / (-2 N_1) = I$$

$$A = 1 \text{ mm} \cdot 2 \text{ cm} = 0.00002, \quad B = 0.25 \text{ T}$$

$$\Rightarrow I = 9.66 \text{ mA}$$

Oppgave 2

a)

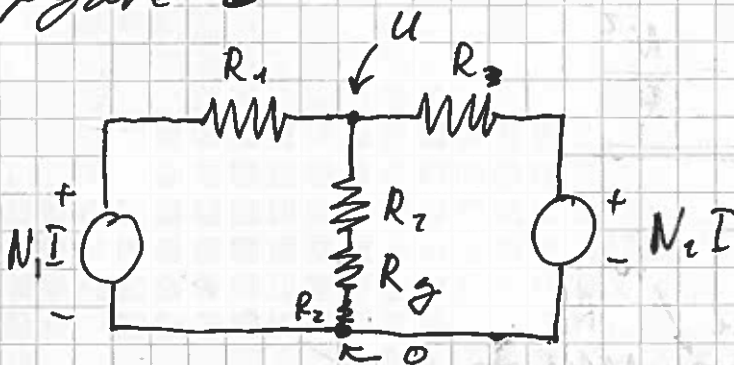

b)

$$R_1 = \frac{U}{I} = \frac{0.062 + 0.08}{I_j \cdot 0.02 \cdot 0.02} = 79577 \frac{\text{At}}{\text{m}^2} = R_3$$

$$R_2 = \frac{0.04 - 0.00005}{I_j \cdot 0.02 \cdot 0.02} = 45717 \frac{\text{At}}{\text{m}^2}$$

$$R_g = \frac{0.001}{I_j \cdot 0.02 \cdot 0.02} = 1.9894 \cdot 10^6 \frac{\text{At}}{\text{m}^2}$$

Node"spanning":

$$\frac{N_1 I - U}{R_1} + \frac{N_2 I - U}{R_3} - \frac{U - 0}{2R_2 + R_g} = 0 \Rightarrow 2 \frac{N I}{R_1} - 2 \frac{U}{R_1} - \frac{U}{2R_2 + R_g} = 0$$

$$I = \left(2 \frac{U}{R_1} + \frac{U}{2R_2 + R_g} \right) \cdot \frac{R_1}{2N} = U \left(\frac{1}{N} + \frac{R_1}{2N(R_2 + R_g)} \right)$$

$$U = \phi(R_1 + R_2)$$

$$\phi = B \cdot A = 0.25 \cdot (0.02)^2$$

$$\Rightarrow I = 2.060645 \text{ A}$$

Oppgave 3

$$a) \frac{V_1}{N_1} = \frac{V_2}{N_2} \Rightarrow \frac{V_3}{N_1} = \frac{V_L}{N_2}$$

$$\text{Antagelse: } P = I_1 \cdot V_3 = I_2^2 Z_L = I_2 \cdot V_L$$

$$\Rightarrow V_L = \frac{I_1}{I_2} V_3 \Rightarrow \frac{V_3}{N_1} = \frac{V_L}{N_2} \cdot \frac{I_1}{I_2}$$

$$\Rightarrow \underline{N_2 I_2 = N_1 \cdot I_1}$$

$$b) N_1 = 50, N_2 = 1$$

$$V_3 = 1000 \text{ V (RMS)} \Rightarrow V_3 = 1000 \cdot e^{j0}$$

$$Z_L = 0.5 + j0.5 \Omega = \sqrt{\frac{1}{2}} e^{j45^\circ}$$

$$V_L = \frac{V_3}{N_1} = \underline{20 \text{ V}}, \quad V_L = I_2 \cdot Z_L$$

$$\Rightarrow I_2 = \frac{V_L}{Z_L} = \frac{20}{\sqrt{\frac{1}{2}}} e^{-j45^\circ} = \underline{\underline{\frac{20\sqrt{2}}{1} e^{-j45^\circ}}}$$

$$N_2 I_2 = N_1 I_1 \Rightarrow I_1 = \frac{1}{50} \cdot I_2 = \frac{2\sqrt{2}}{5} e^{-j45^\circ} = \underline{\underline{\frac{2\sqrt{2}}{5} e^{-j45^\circ}}}$$

$$c) S = P \pm jQ = I^2 R \pm I^2 X j = I^2 Z_L^*$$

$$R_L = 0.5, X_L = 0.5, I_2^2 \cdot Z_L = 100 \cdot 0.8 \cdot e^{-j90^\circ} \cdot \sqrt{\frac{1}{2}} e^{j45^\circ} = 400 \cdot \sqrt{2} \cdot e^{-j45^\circ} = 400(1 - j)$$

$$\Rightarrow \underline{P_L = 400 \text{ W}, Q_L = 400 \text{ VAR}}$$

$$S_3 = V_3 \cdot I_1 = \frac{1000}{5} \cdot \sqrt{2} \cdot e^{-j45^\circ} = 400 \angle -45^\circ$$


$$\Rightarrow \underline{P_3 = 400 \text{ W}, Q_L = 400 \text{ VAR}}$$

S_3 skal jo bli likt
 S_L for en ideell trans!
 Gjør en eller annen
 tall test, men
 finner det
 ikke!

Oppgave 4

4

$$a) Z_L = 200 \cdot e^{-45^\circ j}$$

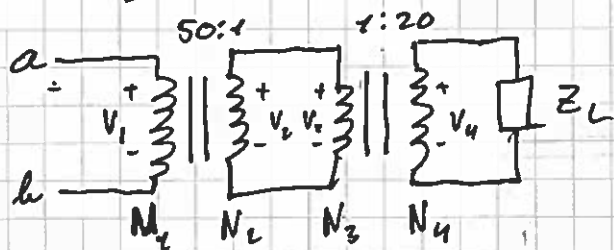

$$\frac{V_1}{N_1} = \frac{V_2}{N_2}, \quad \frac{V_3}{N_3} = \frac{V_4}{N_4}, \quad I_1 N_1 = I_2 N_2, \quad I_3 N_3 = I_4 N_4$$

$$I_2 = I_3 \Rightarrow N_2 = \frac{I_1}{I_2} N_1 = \frac{I_1}{I_3} N_1, \quad I_3 = \frac{N_4}{N_3} I_4 \Rightarrow$$

$$N_2 = \frac{I_1}{I_4} \cdot \frac{N_3}{N_4} \cdot N_1, \quad V_2 = V_3, \quad V_3 = \frac{V_4}{N_4} \cdot N_3 \Rightarrow$$

$$V_2 = \frac{V_4}{N_4} \cdot N_3, \quad V_4 = I_4 \cdot Z_L \Rightarrow V_2 = \frac{I_4 \cdot Z_L}{N_4} \cdot N_3$$

$$\Rightarrow \frac{V_1}{N_1} = \frac{V_2}{N_2} = \frac{\left(\frac{I_4 \cdot Z_L}{N_4} N_3 \right)}{\left(\frac{I_1}{I_4} \cdot \frac{N_3}{N_4} \cdot N_1 \right)} = \frac{I_4^2}{I_1} \cdot \frac{Z_L}{N_1}$$

$$\Rightarrow V_1 = \frac{I_4^2}{I_1} \cdot Z_L, \quad I_4 = \frac{I_1}{N_2} \cdot \frac{N_3}{N_4} \cdot N_1$$

$$\Rightarrow V_1 = I_1 \cdot \left(\frac{N_1}{N_2} \cdot \frac{N_3}{N_4} \right)^2 \cdot Z_L = I_1 \cdot Z_{ab}$$

$$N_1 = 50, \quad N_2 = 1, \quad N_3 = 1, \quad N_4 = 20 \Rightarrow$$

$$Z_{ab} = \left(\frac{50}{20} \right)^2 Z_L = \underline{\underline{1250 e^{-45^\circ j}}}$$

Oppgave 5a)

5

$$\frac{V_1}{N_1} = \frac{V_2}{N_2} \Rightarrow \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{22 \cdot 10^3}{234.043} = \underline{\underline{94}}$$

$$b) I_2 = \frac{V_s \left(\frac{N_2}{N_1} \right)}{Z_k + Z_L} = 4.23 \cdot e^{-j5.19^\circ}$$

$$S_L = |I_2|^2 \cdot Z_L = (4.23)^2 \cdot 53 = \underline{\underline{948 \text{ W}}}$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{P_L = 948 \text{ W}, Q_L = 0}}$$

$$c) I_1 N_1 = I_2 N_2$$

$$\Rightarrow I_1 = I_2 \frac{N_2}{N_1} = \underline{\underline{0.045 e^{-j5.19^\circ}}}$$