

Dag 8 Vserolod Karpov-vserolok

a) Mindre ledninger i en 3 fase system.
 Ergo mer økonomisk.

b) Fase V: spenning i forhold til den
 nøytrale linjen.

Line to Line V: Spenning mellom to
 fase spenninger.

$$c) V_{an} = \sqrt{2} V_{rms} \cos(\omega t + \frac{2\pi}{3})$$


$$I_{an} = \sqrt{2} I_{rms} \cos(\omega t + \phi + \frac{2\pi}{3})$$

$$V_{cn} = \sqrt{2} V_{rms} \cos(\omega t + \frac{4\pi}{3})$$

$$I_c = \sqrt{2} I_{rms} \cos(\omega t + \phi + \frac{4\pi}{3})$$

$$d) V_{an} = V_{rms}, V_{bn} = V_{rms} e^{j\frac{2\pi}{3}}, V_{cn} = V_{rms} e^{j\frac{4\pi}{3}}$$
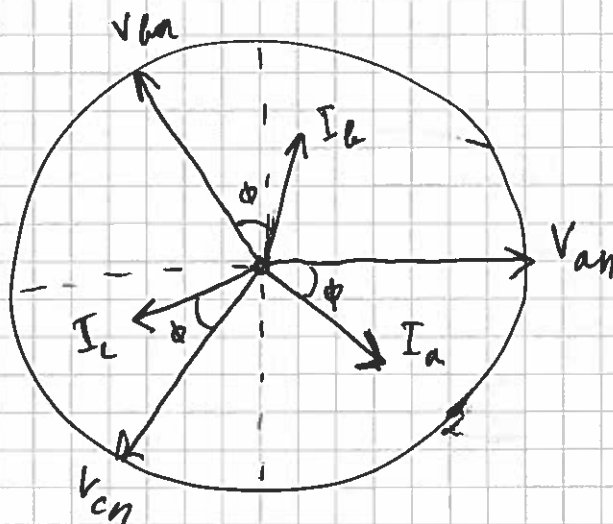
$$I_a = I_{rms} e^{-j\frac{\pi}{4}}, I_b = I_{rms} e^{j(\frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{4})}, I_c = I_{rms} e^{j(\frac{4\pi}{3} - \frac{\pi}{4})}$$



$$|\phi| = \frac{\pi}{4}$$

$$e) \quad V_{bc} = V_{bn} - V_{cn}$$

2

$$\underline{V_{ca} = V_{cn} - V_{an}}$$

$$V_{ab} = V_{an} - V_{bn} = V_{rms} - V_{rms} e^{j\frac{2\pi}{3}}$$

$$= V_{rms} \left(1 - \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) - j\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) \right)$$


$$= \underline{V_{rms} \sqrt{3} e^{-j30^\circ}}$$

(omvendt fortegn hvis a-b-c
rekkefølgen er defineret omvendt)

$$f) \quad \text{Anta } V_{rms} = 230 = V_{an}$$


$$\Rightarrow |V_{ab}| = 230 \cdot \sqrt{3} = 400$$

Mobilen kobles til kun en af linjerne,
og n0gtralen

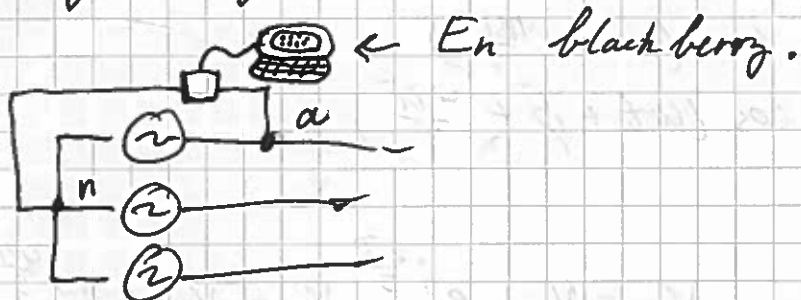

Oppgave 2a)

3

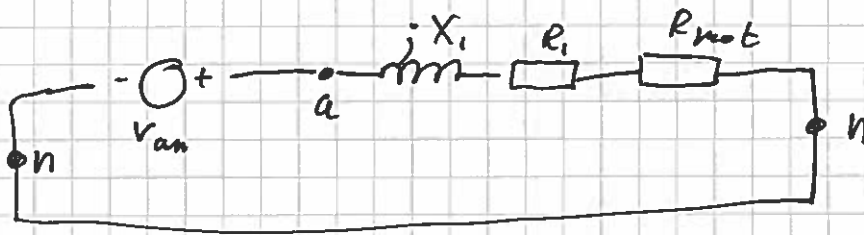

$$Z_a = R_l + R_{mot} + jX_l = \underline{\underline{0.51 + j0.025 \Omega}}$$

$$V_{ab} = 400V \Rightarrow |V_{an}| = \frac{V_{ab}}{\sqrt{3}} = \underline{\underline{230.94V}}$$

b) Setter fasen til V_{an} som referanse:

$$V_{an} = 230.94 e^{j0^\circ}$$

$$Z_{an} = 0.51 \cdot e^{j2.8^\circ}$$

$$\Rightarrow I_{an} = \frac{V_{an}}{Z_{an}} = 452.82 e^{-j2.8^\circ}$$

$$P_{R_{mot}} = |I_{an}|^2 \cdot R_{mot} \cdot 3 = \underline{\underline{307.6 \text{ kW} = 410 \text{ hp}}}$$

$$c) \Delta E = \frac{1}{2} m (\Delta v)^2 = \frac{1}{2} \cdot 2000 \cdot \cancel{\text{kg}} \cdot (27.78 \text{ m/s})^2 = 771.73 \text{ kJ}$$

$$\Rightarrow t = \frac{\Delta E}{P} = \frac{771.73 \text{ kJ}}{307.6 \text{ kW}} = \underline{\underline{2.5 \text{ s}}}$$

$$d) E = 70 \text{ kWh} = 2.52 \cdot 10^8 \text{ J} = 2.52 \cdot 10^5 \text{ kJ}$$

$$t = \frac{E}{P \cdot 0.8} = \frac{2.52 \cdot 10^5 \text{ kJ}}{307.6 \text{ kW} \cdot 0.8} = 1024 \text{ s} = \underline{\underline{17.0 \text{ min}}}$$

Oppgave 3


4

a) Ideel diode oppfører seg som en perfekt leder når ~~det~~ det går strøm i "forward biased" retning av dioden og oppfører seg som en perfekt isolator når strømretningen er omvendt.

$$b) \quad \underline{\underline{V_o(t) = \frac{|V_s(t)| + V_s(t)}{2}}}$$

$$i(t) \text{ (uten diode)} = V_s(t)/R = \frac{V_s(t)}{2}$$
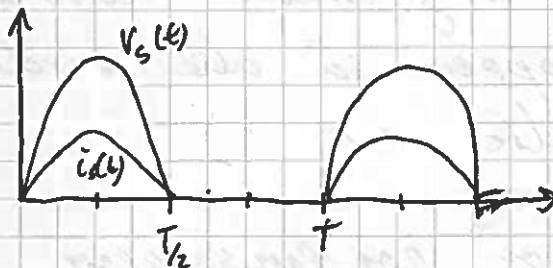
$$\Rightarrow \underline{\underline{i_o(t) = \frac{V_o(t)}{2}}}$$



$$c) \quad W = 2 \cdot \pi \cdot 50 \Rightarrow T = \frac{1}{50}$$


\Rightarrow ~~average~~ gjennomsnittsspenning

$$= V_{s, \text{gen}} = \int_0^{T/2} V_o(t) dt / T = \frac{\frac{2}{\pi}}{T} = \frac{100}{\pi} = \underline{\underline{31.83 V}}$$

$$V_{s, \text{rms}} = \frac{|V_s|}{\sqrt{2}} \Rightarrow \frac{V_o}{V_{s, \text{rms}}} = \frac{V_o \cdot \sqrt{2}}{|V_s|} = \underline{\underline{\frac{\sqrt{2}}{2\pi}}}$$

$$d) \underline{\underline{V_o(t) = |V_s(t)|}}$$

$$\underline{\underline{i_o(t) = \frac{|V_s(t)|}{Z}}}$$

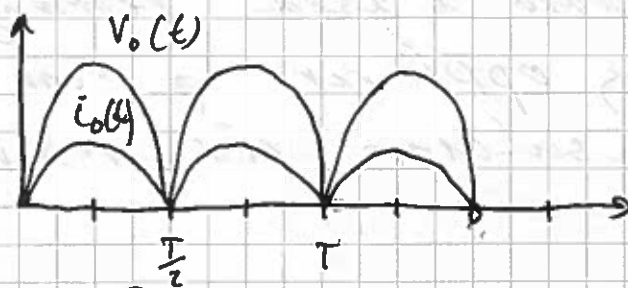


$$e) V_o = \int_0^{T/2} V_s(t) / (T/2) = \frac{200}{\pi} = \underline{\underline{63.7 V}}$$

$$\frac{V_o}{V_{rms}} = \frac{V_o \cdot \sqrt{2}}{|V_s(t)|} = \underline{\underline{\frac{2 \cdot \sqrt{2}}{\pi}}}$$

Dette er jo veldig logisk. Med full rectifier slipper vi gjennom de doblet så mange bølgetopper så alle verdier må være doblet av c)

f) En LP filter hvor kondensatoren er parallel med lasten

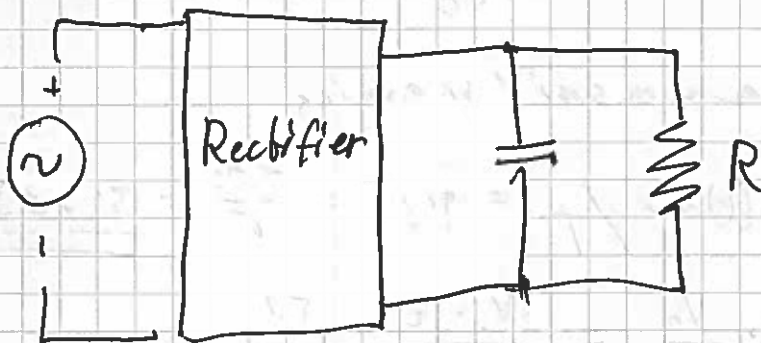

Oppgave 4

6

$$a) V_0 = 5V \Rightarrow V_i = \frac{5V}{0.9} = 5.556V$$

$$\frac{V_s}{N_1} = \frac{V_i}{N_2} \Rightarrow \frac{M_1}{N_2} = \frac{V_{s\text{rms}}}{V_i} = \underline{\underline{43.29}}$$

$$b) V_i = \frac{4.5}{0.9} = 5V$$

$$V_1 = V_i \cdot \frac{M_1}{N_2} = 216.45V$$

$$i_s = \frac{V_s - V_i}{R} = 0.02555A$$

$$\Rightarrow i_i = i_s \cdot \frac{M_1}{N_2} = 1.0194A$$

$$i_o = \frac{i_i}{0.9} = \underline{\underline{1.13A}}$$

$$c) P_R = R \cdot \bar{I}_s^2 = 0.5546025$$

$$P_L = \bar{I}_o \cdot V_0 = 5.085$$

$$\frac{P_R}{P_L} \cdot 100 = \underline{\underline{10.9\%}}$$